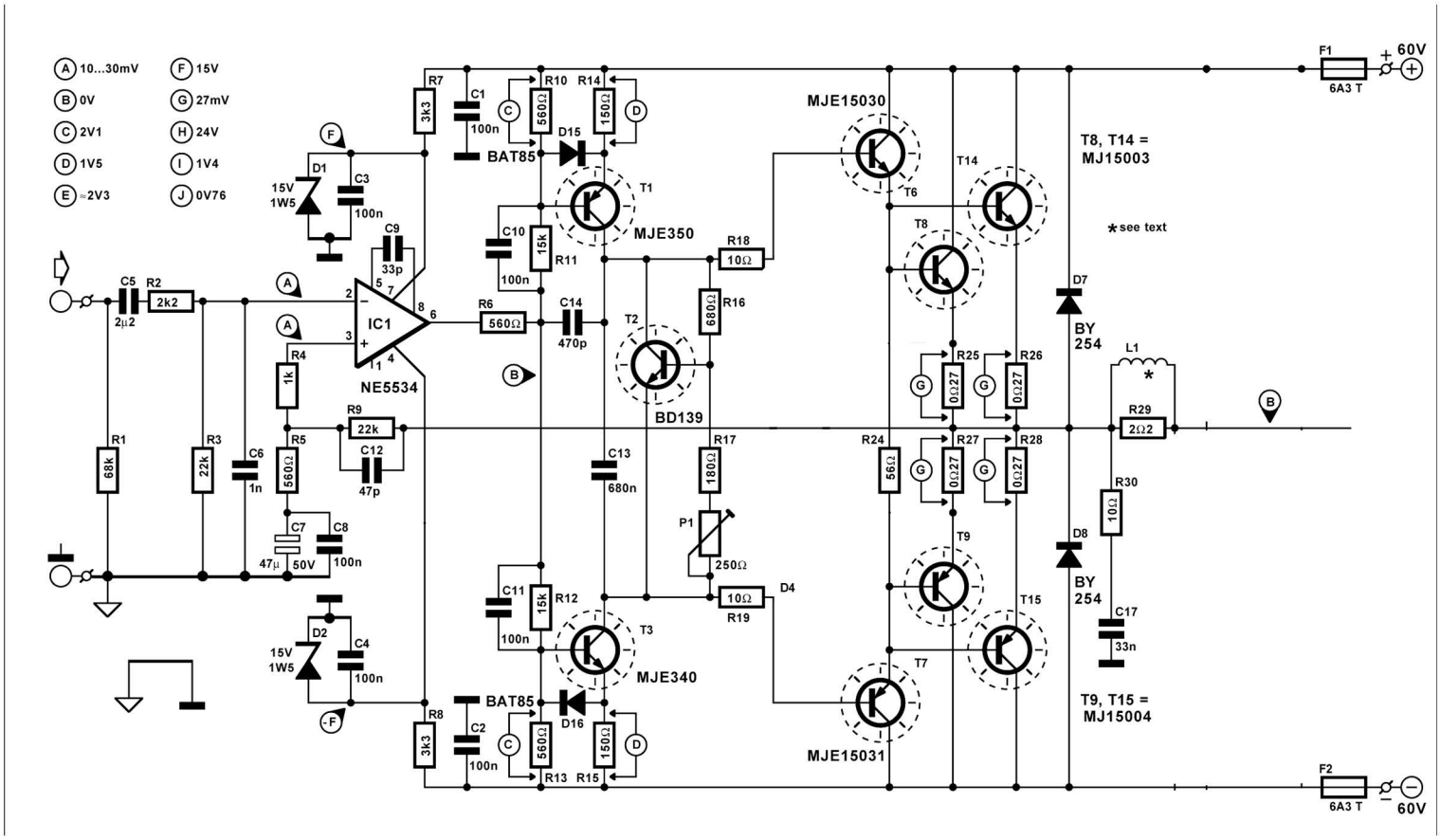

En el PCB esta previsto poner dos resistencias de potencia a la salida del emisor de 0,47 o solo una de 0,22/0,27 4W

La masa de entrada se une con la general por una resistencia de 10 oh. o si no se utiliza poner un puente

El bias es de 100mA

El protector de altavoz con el retardo no esta previsto en el PCB pero hay que utilizarlo externamente por el comportamiento del amplificador al conectar y desconectar la alimentacion.

Los marcados en rojo deben aguantar por lo menos 160v.

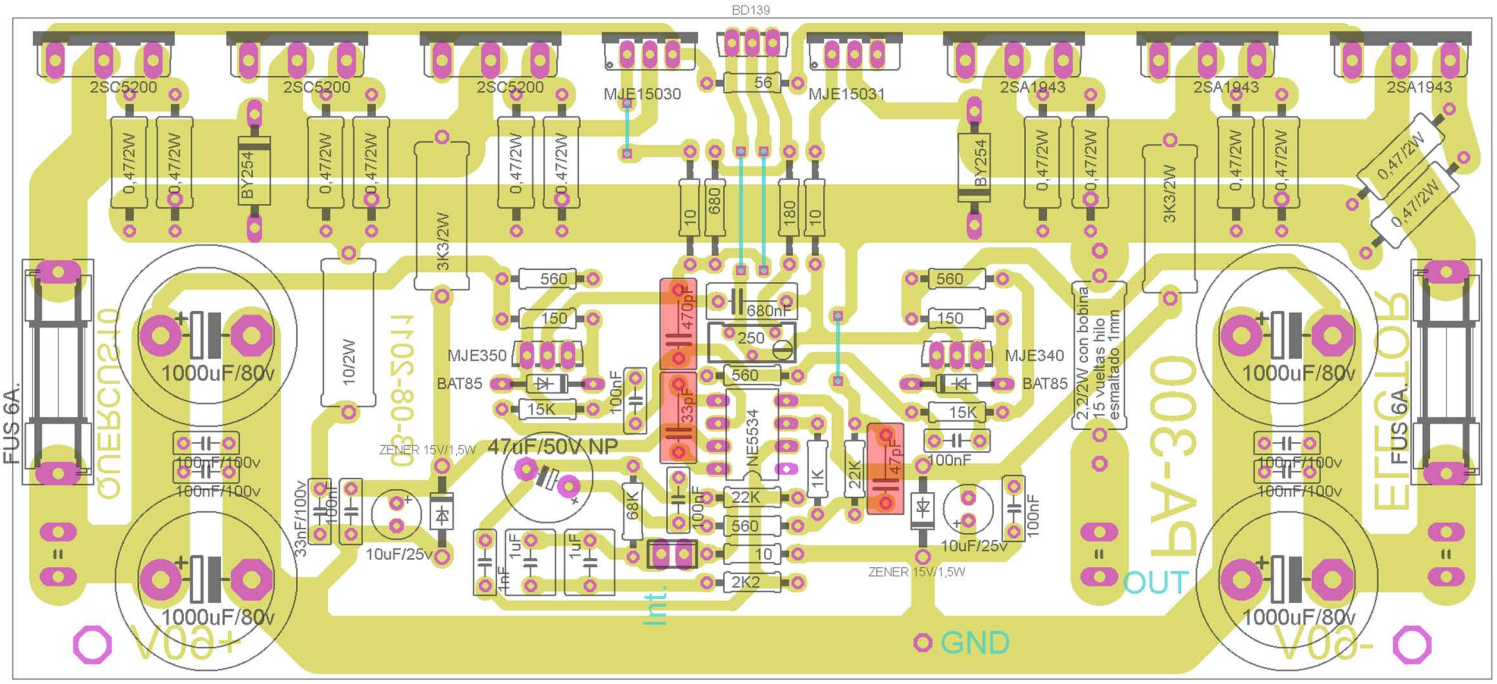

ELECTOR
PA-300
03-08-2011
ONEKONSULT
+9V
-9V

ELECTOR
PA-300
03-08-2011
ONEKONSULT
+9V
-9V